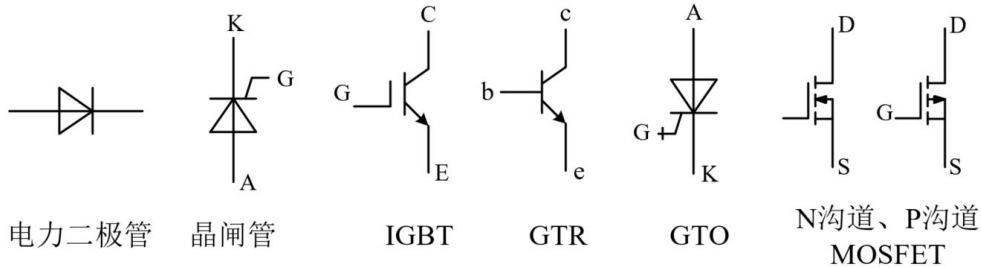


1. Please list four commonly used power electronic devices, Draw the Symbol of devices and briefly describe their characteristics.

请列出四种常用的电力电子器件，画出器件的符号并简述其特点。(4 分)

参考答案：



- (1) 电力二极管：不控型器件，结构和原理简单，工作可靠；
- (2) 晶闸管：半控型器件，承受电压和电流容量在所有器件中最高；
- (3) IGBT：全控型器件，开关速度高，开关损耗小，通态压降较低，输入阻抗高，电压驱动，驱动功率小；
- (4) 电力 MOSFET：全控型器件，开关速度快，输入阻抗高，热稳定性好，电压驱动，驱动功率小且驱动电路简单，工作频率高，不存在二次击穿问题，电流容量小，耐压低；
- (5) BJT/GTR：全控型器件，耐压高，电流大，开关特性好，通流能力强，饱和压降低，开关速度低，电流驱动，所需驱动功率大，驱动电路复杂，存在二次击穿问题；
- (6) GTO：全控型器件，电压、电流容量大，适用于大功率场合，具有电导调制效应，其通流能力很强，电流关断增益很小，关断时门极负脉冲电流大，开关速度低，驱动功率大，驱动电路复杂，开关频率低；

备注：以上六种器件举四种即可。

2. The switching waveforms of a power electronics device are shown in Fig.1. If $V_o=75\text{ V}$, $I_o=20\text{ A}$, on-state resistance is $25\text{ m}\Omega$. The turn-on delay and turn off delay time are neglected. Answer the following questions:

某一电力电子器件的开关波形如图 1 所示。如果 $V_o=75\text{ V}$, $I_o=20\text{ A}$, 导通电阻为 $25\text{ m}\Omega$ 。忽略开通延迟和关断延迟时间。回答以下问题。(4 分)

(1) What is the switching power loss of the switch? 开关管的开关损耗是多少?

(2 分)

(2) What is the total power loss of the switch? 开关管的总损耗是多少? (2 分)

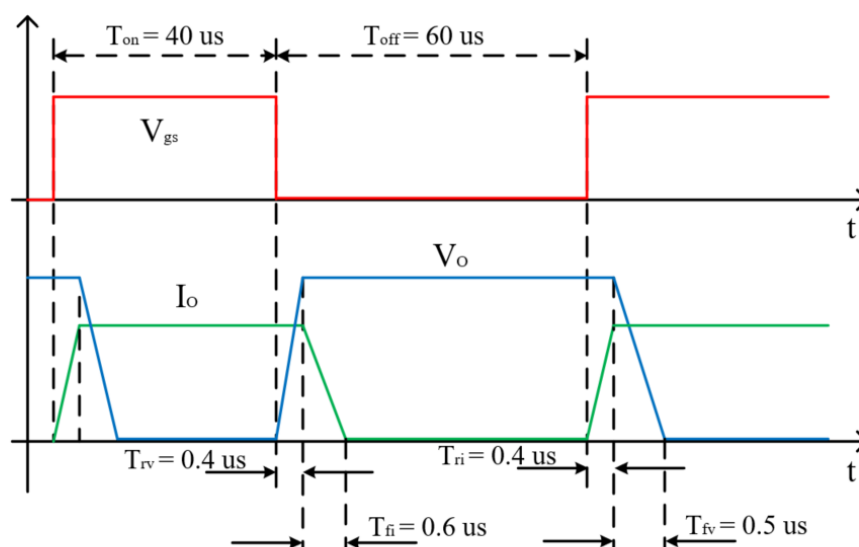


Fig. 1 Switching waveforms of a power electronics device

图 1 电力电子器件的开关波形

参考答案:

$$(1) P_s = \frac{V_o I_o f_s (T_{rv} + T_{fi})}{2} + \frac{V_o I_o f_s (T_{ri} + T_{fv})}{2},$$

$$f_s = \frac{1}{T_s} = 10 \text{ kHz}$$

$$\therefore P_s = 14.25 \text{ W}$$

$$(2) P_{cond} = I_o^2 R_{DS(on)} (T_{on} - T_{ri} - T_{fv}) f_s = 3.91 \text{ W}$$

$$\therefore P = P_s + P_{cond} = 18.16 \text{ W}$$

3. Boost converter is shown in Fig.2, consider all components to be ideal. Let input voltage V_d be 18V, output voltage $V_o = 30V$, and $f_s = 20kHz$.

Boost 变换器如图 2 所示, 考虑所有元件都是理想的。设输入电压 V_d 为 18V, 输出电压 V_o 为 30V, 开关频率为 20kHz。(8 分)

- (1) Derive the relationship between the output voltage V_o and input voltage V_d , and derive the expression of output voltage ripple ratio $\Delta V_o/V_o$ when the inductor current is continuous. 推导电感电流连续时输出电压 V_o 与输入电压 V_d 之间的关系以及 $\Delta V_o/V_o$ 的表达式。(2 分)
- (2) If the output voltage ripple ratio $\Delta V_o/V_o$ is less than 5%, please calculate the minimum value of C in this converter when $P_o = 180W$. 如果输出电压纹波比 $\Delta V_o/V_o$ 小于 5%, 请计算 $P_o = 180W$ 时 Boost 变换器中电容 C 的最小值。(2 分)
- (3) Calculate L_{min} that will keep the converter operating in a continuous-conduction mode if $P_o \geq 180W$. 计算在 $P_o \geq 180W$ 的情况下, 能够使变换器工作在 CCM 模式下的最小电感。(2 分)
- (4) With the L_{min} calculated in (3), please draw the waveforms of v_T , i_L when $P_o = 180W$, then mark the value of the voltage stress of the switch T and the average inductor current I_L . 基于题(3)所计算出的 L_{min} , 请画出 $P_o = 180W$ 时 v_T , i_L 波形, 并标出开关管 T 的电压应力和电感电流平均值 I_L 的大小。(2 分)

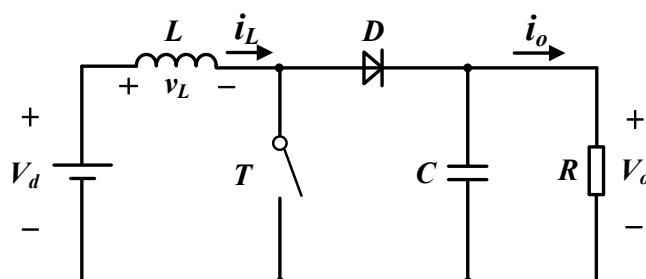


Fig.2 Boost converter

参考答案:

(1) 根据伏秒平衡推导:

$$V_d t_{on} + (V_d - V_o) t_{off} = 0$$

$$V_d D T_s + (V_d - V_o)(1 - D) T_s = 0$$

$$\frac{V_o}{V_d} = \frac{1}{1 - D}$$

$$\Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{I_o D T_s}{C} = \frac{V_o D T_s}{RC}$$

$$\frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{DT_s}{RC}$$

$$(2) \quad \frac{\Delta V_o}{V_o} \leq 5\% \quad \text{即} \quad \Delta V_o \leq 1.5V$$

$$D = 1 - \frac{V_d}{V_o} = 0.4, \quad I_o = P_o / V_o = 180 / 30 = 6A, \quad T_s = 50 \mu s$$

$$\Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{I_o D T_s}{C}$$

$$\text{代入得} \quad C_{min} = 80 \mu F$$

$$(3) \quad \frac{V_o}{V_d} = \frac{1}{1-D}, \quad D = 1 - \frac{V_d}{V_o} = 0.4, \quad T_s = 1 / f_s = 50 \mu s$$

$$\text{最小输出电流} \quad I_{o,min} = P_o / V_o = 180 / 30 = 6A = I_{oB}$$

$$\text{由} \quad I_{oB} = \frac{T_s V_o}{2L} D(1-D)^2 \quad \text{代入占空比} \quad D,$$

$$\text{则} \quad L_{min} = 18 \mu H$$


$$(4) \quad V_{T,peak} = 30V$$

根据题意，此时变换器工作在 BCM 模式下

$$L_{min} = 18 \mu H$$

$$I_{LB} = \frac{i_{L,peak}}{2} = \frac{1}{2} \frac{V_d}{L} t_{on} = \frac{T_s V_o}{2L} D(1-D) \quad \text{或} \quad I_{oB} = (1-D) I_{LB}$$

$$I_L = I_{LB} = 10A$$

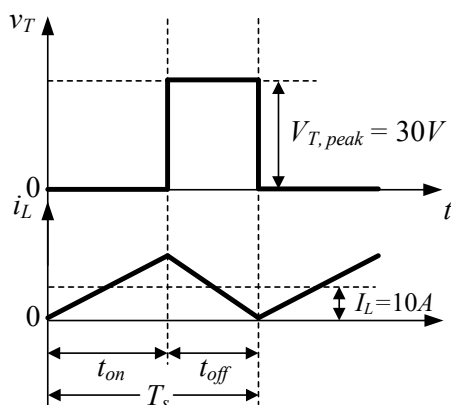

4. In a Buck-Boost converter, consider all components to be ideal. Let input voltage V_d be 32 ~ 72V, output voltage $V_o = 48\text{V}$, and $f_s = 50\text{kHz}$, $L = 100\mu\text{H}$.

在 Buck-Boost 变换器中，考虑所有元件都是理想的。设输入电压 V_d 为 32 ~ 72V，输出电压为 48V，开关频率为 50kHz，电感为 100 μH 。(9 分)

(1) Draw the Buck-Boost converter circuit diagram. 画出 Buck-Boost 变换器电路图。(1 分)

(2) Draw the waveforms of v_L , i_L , i_C . 画出 v_L , i_L , i_C 的波形。(3 分)


(3) Calculate the minimum output power P_{omin} that will keep the converter operating in a continuous-conduction mode for all range of V_d . 计算全输入电压范围内能够使变换器工作在 CCM 模式下的最小输出功率 P_{omin} 。(2 分)

(4) What is the voltage stress of the switch. 开关管的电压应力是多少？(1 分)


(5) What is the advantage and disadvantage of this converter. 上述变换器的优缺点是什么？(2 分)

参考答案：

(1) Buck-Boost 变换器

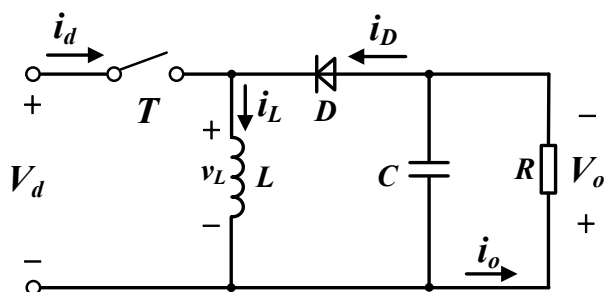

(2) v_L , i_L , i_C 波形

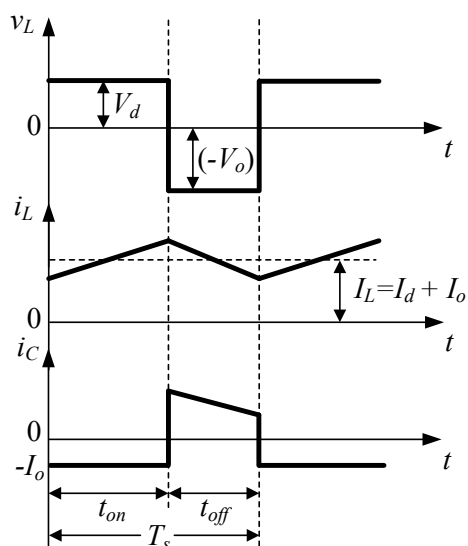

$$(3) \quad \frac{V_o}{V_d} = \frac{D}{1-D}, \quad D = \frac{V_o}{V_d + V_o}, \quad T_s = 1/f_s = 20 \mu s$$

$$D_{\min} = 0.4, \quad D_{\max} = 0.6$$

$$\text{由 } I_{oB} = \frac{T_s V_o}{2L} (1-D)^2$$

最小的占空比 $D_{\min}$ 对应最大的 $I_{oB\max}$:

$$\text{得 } I_{oB\max} = 1.728 \text{ A}$$

$$P_{\text{omin}} = I_{oB\max} \times V_o = 82.944 \text{ W}$$

$$(4) \text{ 开关管电压应力: } V_o + V_{d,\max} = 120 \text{ V}$$

(5) 优点: 电路可升压可降压。缺点: 输入和输出反极性, 开关管的电压应力较大, 对开关管要求高。