1、变压器的效率：95% ~ 99%

2、隔离变压器 Isolation transformer

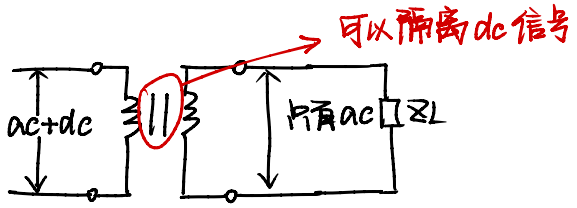

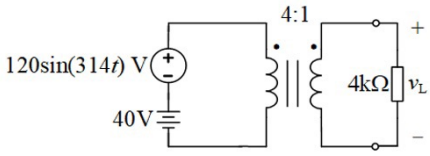

Figure 11

$v_L = 30\sin(314t)$

3：本地振荡器：把不同频率的广播信号(RF)转化成固定的中频(IF)

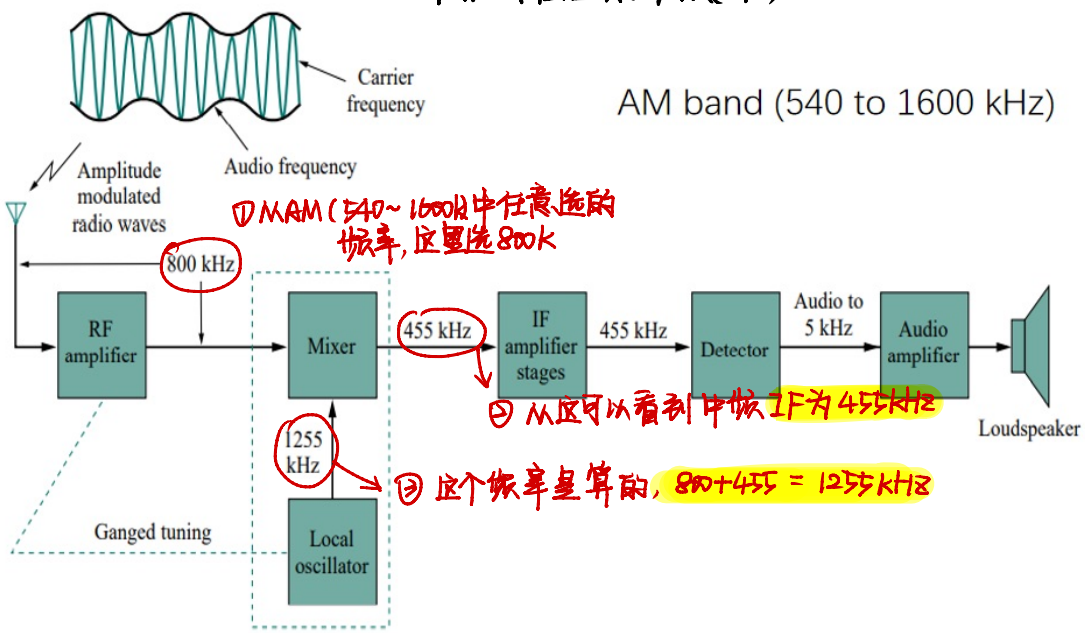

(1) What is the range of the local oscillator to cover the whole AM band in Figure 5?

④：由题可知 AM(540~1600kHz)

故本地振荡器的频段是 540+455 ~ 1600+455

995 ~ 2055 kHz

理想变压器：

① $L_1, L_2, M \to +\infty$，不是"very large"

② 耦合系数 $k=1$

③ 线圈无损耗，

④ 储能公式 $W=\frac{1}{2}LI^2$，$L\to+\infty$ $I\to 0$，不会储能和释放能量