Buck Boost 会画

VL iL id 会画图 < 求CCM, DCM边界　满足 $\Delta I_L = 2I_{OB}$

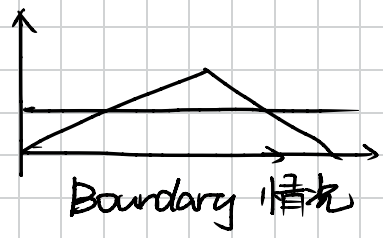

S的电压应力:

① S

② S开: Vd+Vo　Second subinterval:

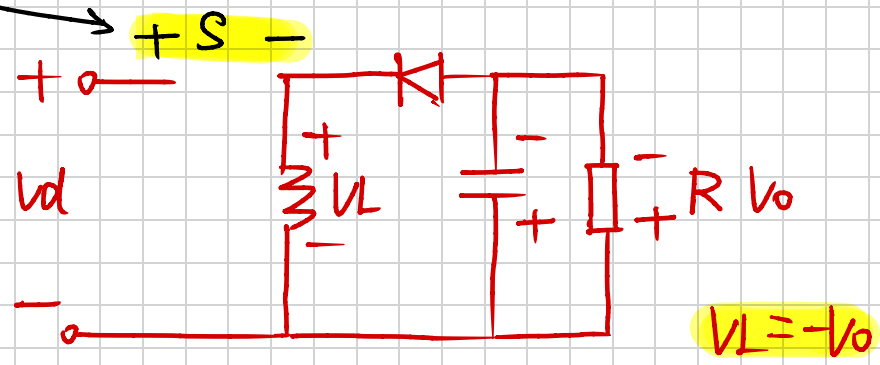

$V_L = -V_o$

Forward converter 画图

Vo Vd 关系推导 → $\frac{N_1}{N_3}$ 比值

电压应力

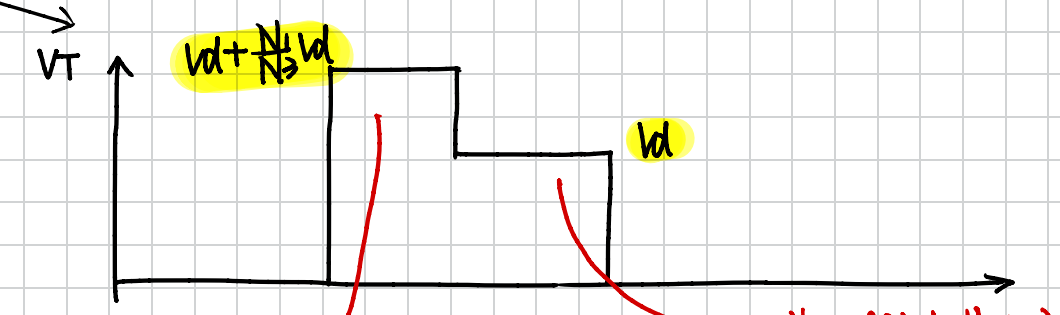

由KVL知, tm时　$V_d = V_T + V_1$

$V_T = V_d - V_1$

$= V_d - (-\frac{N_1}{N_3} \cdot V_3)$

$= V_d + \frac{N_3}{N_1} \cdot V_d$

当toff时(非tm)

$V_T = V_d$

Push Pull 电路!!! 画图

会画电路图

VL IL 图

CCM下 Vd Vo 关系　要写 $0<D<0.5$

画管子符号 (MOS Diode IGBT …)

特点特性